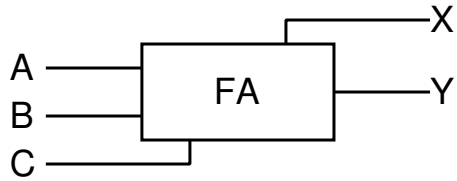


2 全加算器 (full adder) を、NOT, OR, AND を用いて構成せよ。

- 入力: A,B: 当桁の値, C: 下からの繰上がり
- 出力: X: 上への繰上がり, Y: 当桁の値



A	B	C	X	Y
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		