

論理回路の働き:

- データ (bit 情報) の保持
- 基本的な演算







論理回路の種類:

- 組合せ回路:
入力 (の組) によって出力が決まる
- 順序回路:
内部状態を保持し、
入力と入力前の状態とによって
出力と出力後の状態が決まる

論理回路の基本部品:

論理素子 (論理ゲート)

      - NOT: 否定 : $\neg A$
- OR: 論理和 : $A \vee B$
- AND: 論理積 : $A \wedge B$
- XOR: 排他的論理和 :
 $A \oplus B = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$
- NOR: 論理和の否定 :
 $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$
- NAND: 論理積の否定 :
 $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$



真理值表

NOT		X
A	0	1
	1	0

OR	B	
	0	1
A	0	0 1
	1	1 1

AND	B	
	0	1
A	0	0 0
	1	0 1

XOR	B	
	0	1
A	0	0 1
	1	1 0

NOR	B	
	0	1
A	0	1 0
	1	0 0

NAND	B	
	0	1
A	0	1 1
	1	1 0

組合せ回路:

入力 (の組) によって出力が決まる

n 入力 m 出力の回路は **Boole** 関数

$$f : X_f \longrightarrow \{0, 1\}^m$$

(ここに $X_f \subset \{0, 1\}^n$ は許される入力全体)
を定める

組合せ回路 :

Boole 関数の論理素子による実現

NOT, OR, AND のみで、

全ての **Boole** 関数が実現できる

$$f(A_1, \dots, A_n) = (X_{11} \wedge \dots \wedge X_{1t_1}) \\ \vee \dots \\ \vee (X_{s1} \wedge \dots \wedge X_{st_s})$$

(各 X_{ij} は A_k または $\neg A_k$)

… 論理和標準形・選言標準形
(disjunctive normal form, DNF)

双対的に、次の形でも書ける。

$$\begin{aligned} f(A_1, \dots, A_n) = & (X_{11} \vee \dots \vee X_{1t_1}) \\ & \wedge \dots \\ & \wedge (X_{s1} \vee \dots \vee X_{st_s}) \end{aligned}$$


(各 X_{ij} は A_k または $\neg A_k$)

… 論理積標準形・連言標準形
(conjunctive normal form, CNF)

- NOT, OR, AND のみで、
全ての **Boole** 関数が実現できる
- NOT があれば OR, AND は片方で良い
- OR, AND だけでは
全ての **Boole** 関数は実現できない
- 一種類の論理素子 NOR または NAND だけで、全ての **Boole** 関数が実現できる

以下では、
NOT, OR, AND を用いた実現を考える。


例: XOR

 

例: 半加算器 (semi adder, SA)

入力: **A,B**:各桁の値

出力: **X**: 上への繰上がり, **Y**: 当桁の値

 


問題:


全加算器 (**full adder, FA**) を、
NOT, OR, AND を用いて構成せよ。


入力: **A, B**:各桁の値, **C**:下からの繰上がり


出力: **X**: 上への繰上がり, **Y**: 当桁の値

 

解答例:

 

 

 

(再掲) 論理回路:

- データ (bit 情報) の保持
- 基本的な演算

組合せ回路:

入力 (の組) によって出力が決まる (演算回路)

n 入力 m 出力の回路は **Boole** 関数

$$f : X_f \longrightarrow \{0, 1\}^m$$

(ここに $X_f \subset \{0, 1\}^n$ は許される入力全体)

データ (bit 情報) の保持をするのは？

→ **順序回路**

順序回路:

- 内部状態を保持し、
- 入力と入力前の状態とによって、
- 出力と出力後の状態が決まる

許される内部状態: $Q \subset \{0, 1\}^B$

n 入力 m 出力の順序回路は **Boole** 関数

$$f : Q \times X_f \longrightarrow Q \times \{0, 1\}^m$$

(ここに $X_f \subset \{0, 1\}^n$ は許される入力全体)
を定める


内部状態を計算機内に如何に保持するか

- コンデンサに電荷を蓄える

- 複数の安定状態を持つ論理回路で実現
例: フリップフロップ


フリップフロップ (flip-flop)

原理図:

 


これに入出力端子を付ける


SR-フリップフロップ (Set-Reset)

 

 
$$(S, R) = (1, 0) \longrightarrow (0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (0, 0)$$



 
$$(S, R) = (1, 0) \longrightarrow (0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (0, 0)$$


 
$$(S, R) = (1, 0) \longrightarrow (0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (0, 0)$$


 
$$(S, R) = (1, 0) \longrightarrow (0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (0, 0)$$



$(S, R) = (1, 1)$ は禁止入力


$(X_f = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0)\})$

S	R	Q	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	x

S	R	Q
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	x

入力が $(S, R) = (1, 1)$ とならない回路設計


→ $S = \bar{R}$ となるようにしてみる

 


→ 入力 D を保持・出力

T : スイッチ入力


- $T = 0$: そのまま
- $T = 1$: D を取り込む

 

 

T	D	S	R	Q
0	0	0	0	Q
0	1	0	0	Q
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

T	D	S	R	Q
0	*	0	0	Q
1	*	D	\overline{D}	D

 

- Q からの出力により他の値を計算
- 他からの入力により D を計算

→ Q が D に影響を与えることにより、
状態が変わってしまう

回路の他の部分と タイミングを合わせる必要あり

→ 出力を一旦せき止めて、
一段階ずつ計算を進める

→ **D-フリップフロップ・クロックパルス**
の利用