

## 計算機がすべきこと

- データの保持・書込・読出 → 順序回路
- データの処理 (演算) → 組合せ回路
- (データの入出力)
- 実行の制御
  - ★ プログラムの読出
  - ★ 順次実行
  - ★ 条件分岐

データの保持: 記憶装置 (memory)


D-フリップフロップを必要なだけ並べる

その中の


- どれを読み出すか
- どれに書き込むか

→ 番地 (address) で管理


データの読出し:

 

データの読出し: 1番地のデータを読出し

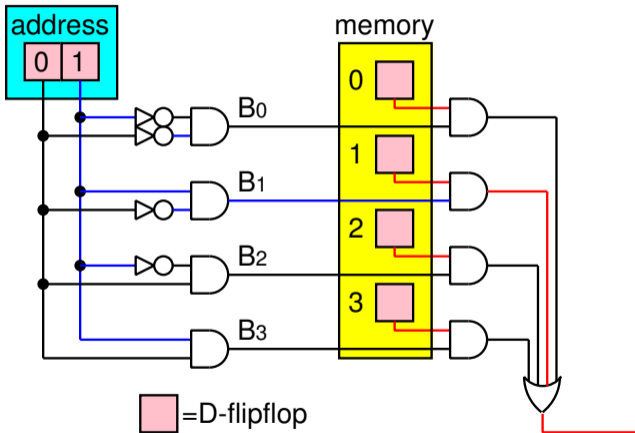

## データの書込み:

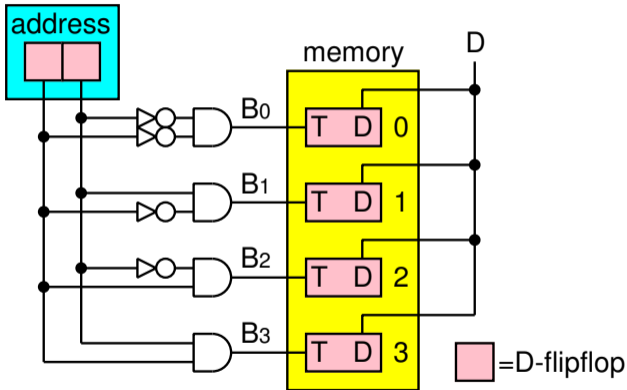

実際には、何 bit かで一まとまりとして、

データの読み書き・演算等の処理を行なう

→ 1 語 (word)

(例: 1 word = 8 bit

⇒ 8 つを並列に並べておく)

→ bit CPU

(一度に処理できるデータの大きさを表す)

## プログラム内蔵方式 (von Neumann 型)

プログラム・データを共にメモリ上に置く

→ 主記憶装置

実行の流れ: 以下を繰り返す

- プログラムを一命令ずつ読み出す
- 命令の実行

次にどの命令を読み出すか

→ プログラムカウンタ

## プログラムカウンタ


次に読み出す命令の番地 (address) を  
保持する一時記憶場所 (register)

- 順次実行 (通常):  
次の番地  
→ 基本はカウンタで実現
- 実行制御 (無条件ジャンプ・条件分岐):  
指定の番地  
→ 命令による値の書き換え


 
## 四進カウンタ

$T$  が一周期変化する度に、内部状態が  
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$  と変化する。



読み出した命令の一時記憶場所が必要

→ 命令レジスタ

命令の種類:

- 演算 (加減乗除・桁ずらし他)
- 演算対象の指定
- 演算結果の保存
- 実行制御
- 終了

など

実際には、二項演算は次のように行なう。

例:  $C \leftarrow A + B$

- (1)  $A$  を読み出す
- (2)  $B$  を (読んで) 足し込む
- (3)  $C$  に書き込む

読み出した値・演算結果の一時記憶場所が必要

→ **アキュムレータ (accumulator)**

命令の形式: 命令の種類 + 番地

命令の種類:

- 主記憶からアキュムレータへの読出し (load)
- アキュムレータから主記憶への書込み (store)
- 演算 (add, subtract)
- 実行制御 (jump, jump flag)  
条件分岐の判断  
→ フラグ (flag) レジスタ
- 終了 (stop)

これらを論理回路で実装すれば良い

## 必要な構成要素:

- 主記憶装置
- プログラムカウンタ
- 命令レジスタ
- アキュムレータ (汎用レジスタ)
- フラグレジスタ
  
- 番地解読回路・命令解読回路
- 演算回路 (補助演算回路)
  
- パルス発生器

## 説明用の簡易モデル:

- **1 word = 8 bit (= 1 byte)**
  - 一度に扱うデータの大きさ
    - ★ アキュムレータ
    - ★ 命令レジスタ
    - ★ 演算回路
  
- **命令部: 3 bit、番地部: 5 bit**

- 命令部: 3 bit、番地部: 5 bit

- ★ 命令:  $2^3 = 8$  つ以内


load, store, add, subtract,  
jump, jump flag, stop.

- ★ 番地: 0 番地から 31 番地まで

→ 主記憶  $2^5 = 32$  byte

→ プログラムカウンタは 5 bit

## 説明用の簡易モデル:

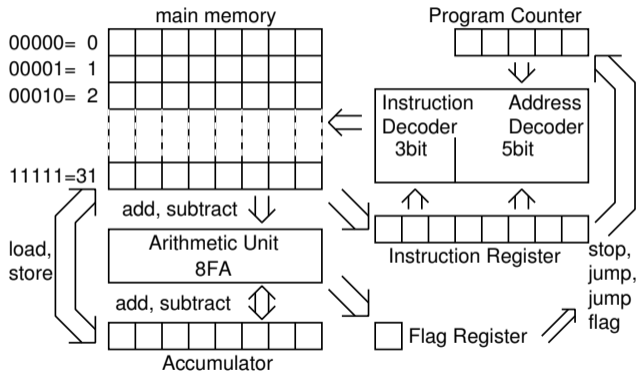




## 説明用の簡易モデル:
 
### パルス発生器:

交互に 1 となる 2 つのパルス  $T_1, T_2$  を発生

- $T_1 = 1$  で次の命令の読出し  
プログラムカウンタを 1 進める
- $T_2 = 1$  でその命令の実行



## 説明用の簡易モデル:

### 処理の流れ

$T_1 = 1$ :

- **PC** の値が指定する番地の主記憶の内容を  
読出して、命令レジスタに書込み
- **PC** の値を 1 増やす

$T_2 = 1$ :

- 命令レジスタの内容の解析と実行  
(命令に応じた所定のレジスタへの書込み)

## 説明用の簡易モデル:

### 命令の実行:

- load:  
命令レジスタの番地部が指定する番地の  
主記憶の内容を読み出して、  
**Acc** に書込み、フラグをセット  
(ここでは符号 bit をコピー)
- store: **Acc** の内容を読み出して、  
命令レジスタの番地部が指定する番地の  
主記憶に書込み

## 説明用の簡易モデル:

### 命令の実行:

- add / subtract:  
命令レジスタの番地部が指定する番地の  
主記憶の内容と  
Acc の内容とを讀出して、  
演算回路で加算 / 減算し、  
Acc に書込み、フラグをセット  
(ここでは符号 bit をコピー)  
  
(工夫すると回路は共通化出来る)

## 説明用の簡易モデル:

### 命令の実行:

- jump:  
命令レジスタの番地部を PC に書込み
- jump flag:  
フラグレジスタが 1 のときのみ、  
命令レジスタの番地部を PC に書込み
- stop:  
命令レジスタの番地部を PC に書込み、  
パルスを止める

(ここで書換えた PC の値が、次の命令読出しで  
使われる → 実行順番の変更)

## 説明用の簡易モデル:

命令の実行 (= 「計算」):

レジスタまたは主記憶の  
現在の値 (状態) に従って、

その値を変更 (書込) すること

## 各命令がどこへの書込を引き起こすか

- パルス  $T_1$ : 命令レジスタ・PC
- load: **Acc**・**Flag**
- store: 主記憶の所定番地
- add・subtract: **Acc**・**Flag**
- jump・jump flag: **PC**
- stop: **PC**・パルス発生器