

プログラム内蔵方式 (von Neumann 型)

プログラム・データを共にメモリ上に置く

→ 主記憶装置

実行の流れ: 以下を繰り返す

- プログラムを一命令ずつ読み出す
- 命令の実行

次にどの命令を読み出すか

→ プログラムカウンタ


プログラムカウンタ

次に読み出す命令の番地 (address) を
保持する一時記憶場所 (register)

- 順次実行 (通常):
次の番地
→ 基本はカウンタで実現
- 実行制御 (無条件ジャンプ・条件分岐):
指定の番地
→ 命令による値の書き換え

四進カウンタ

 T が一周期変化する度に、内部状態が
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$ と変化する。



読み出した命令の一時記憶場所が必要

→ 命令レジスタ

命令の種類:

- 演算 (加減乗除・桁ずらし他)
- 演算対象の指定
- 演算結果の保存
- 実行制御
- 終了

など

実際には、二項演算は次のように行なう。

例: $C \leftarrow A + B$

- (1) A を読み出す
- (2) B を (読んで) 足し込む
- (3) C に書き込む

読み出した値・演算結果の一時記憶場所が必要

→ **アキュムレータ (accumulator)**

命令の形式: 命令の種類 + 番地

命令の種類:

- 主記憶からアキュムレータへの読出し (load)
- アキュムレータから主記憶への書込み (store)
- 演算 (add, subtract)
- 実行制御 (jump, jump flag)
条件分岐の判断
→ フラグ (flag) レジスタ
- 終了 (stop)

これらを論理回路で実装すれば良い

必要な構成要素:

- 主記憶装置
- プログラムカウンタ
- 命令レジスタ
- アキュムレータ (汎用レジスタ)
- フラグレジスタ

- 番地解読回路・命令解読回路
- 演算回路 (補助演算回路)

- パルス発生器


説明用の簡易モデル:

- **1 word = 8 bit (= 1 byte)**
 - 一度に扱うデータの大きさ
 - ★ アキュムレータ
 - ★ 命令レジスタ
 - ★ 演算回路

- **命令部: 3 bit、番地部: 5 bit**

- 命令部: 3 bit、番地部: 5 bit
 - ★ 命令: $2^3 = 8$ つ以内
load, store, add, subtract,
jump, jump flag, stop.
→ 二進3桁の番号で扱う
... 命令の符号化 (encoding)
 - ★ 番地: 0番地から31番地まで
→ 主記憶 $2^5 = 32$ byte
→ プログラムカウンタは 5 bit

説明用の簡易モデル:

 


説明用の簡易モデル:

パルス発生器:

交互に 1 となる 2 つのパルス T_1, T_2 を発生

 - $T_1 = 1$ で次の命令の読出し
プログラムカウンタを 1 進める
- $T_2 = 1$ でその命令の実行



説明用の簡易モデル:

処理の流れ

$T_1 = 1$:

- **PC** の値が指定する番地の主記憶の内容を
読出して、命令レジスタに書込み
- **PC** の値を 1 増やす

$T_2 = 1$:

- 命令レジスタの内容の解析と実行
(命令に応じた所定のレジスタへの書込み)

説明用の簡易モデル:

命令の実行:

- load:
命令レジスタの番地部が指定する番地の
主記憶の内容を読み出して、
Acc に書込み、フラグをセット
(ここでは符号 bit をコピー)
- store: **Acc** の内容を読み出して、
命令レジスタの番地部が指定する番地の
主記憶に書込み

説明用の簡易モデル:

命令の実行:

- add / subtract:
命令レジスタの番地部が指定する番地の
主記憶の内容と
Acc の内容とを讀出して、
演算回路で加算 / 減算し、
Acc に書込み、フラグをセット
(ここでは符号 bit をコピー)

(工夫すると回路は共通化出来る)

説明用の簡易モデル:

命令の実行:

- jump:
命令レジスタの番地部を **PC** に書込み
- jump flag:
フラグレジスタが 1 のときのみ、
命令レジスタの番地部を **PC** に書込み
- stop:
命令レジスタの番地部を **PC** に書込み、
パルスを止める

(ここで書換えた **PC** の値が、次の命令読出しで
使われる → 実行順番の変更)

説明用の簡易モデル:

命令の実行 (= 「計算」):

レジスタまたは主記憶の
現在の値 (状態) に従って、

その値を変更 (書込) すること

各命令がどこへの書込を引き起こすか

- パルス T_1 : 命令レジスタ・PC
- load: **Acc**・**Flag**
- store: 主記憶の所定番地
- add・subtract: **Acc**・**Flag**
- jump・jump flag: **PC**
- stop: **PC**・パルス発生器


レジスタ・メモリの側から、

- どの命令に対して
- 何が書き込まれるべきか


を見てみよう。

命令レジスタ (IR)

- パルス T_1 :
PC が指定した番地の主記憶の内容

 


データの読出し: 1番地のデータを読出し

 

プログラムカウンタ (PC)

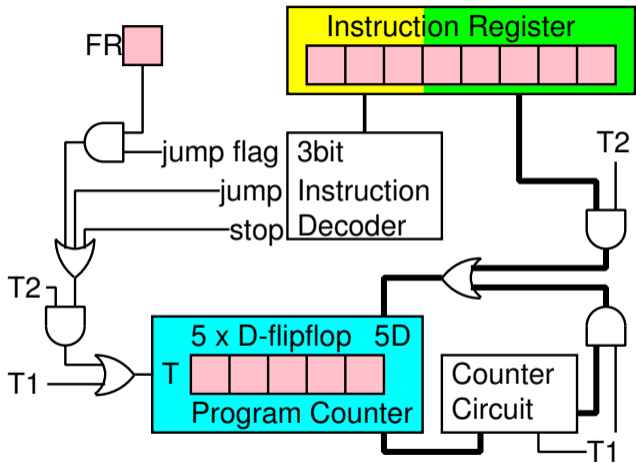
- パルス T_1 : カウンタを進める
(カウンタ回路の出力)
- jump: 命令レジスタの番地部
- jump flag: 同上 (FR が 1 ならば)
- stop: 同上



アキュムレータ (Acc)

- load:
PC が指定した番地の主記憶の内容

- add・subtract:
計算結果 (演算回路の出力)

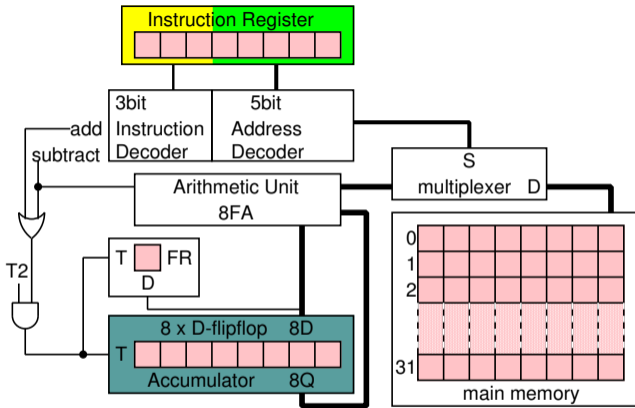

演算回路 (Arithmetic unit)

(レポート課題例の問 7 の拡張)

制御入力 `subtract` が 0 か 1 かに従って、
二進 8 桁の加算または減算を行なう。

$$-B = \bar{B} + 1 \quad (\bar{B} \text{ は } B \text{ の各 bit 反転})$$

$$\longrightarrow A - B = A + \bar{B} + 1$$

→ 工夫すると加減算は回路を共通化できる


計算結果の正負に応じて **FR** を 0 / 1 に

→ 符号 bit をそのまま出力


主記憶 (main memory)

- store:

Acc の内容を、IR が指定した番地に

 

データの書込み:

 

以上で、説明用の簡易モデルについて、

論理回路による実装が出来た!!

計算の実行:

予め

- 主記憶にプログラム・データを
- PCに実行開始番地(通常0番地)を
それぞれ書き込んでおいて、

パルスが発生させると動作する。

プログラム・データ: bit 列 (機械語)

説明用の簡易モデルの機械語:

命令の符号化 (encoding)

命令	番号	符号化
stop	1	001
load	2	010
store	3	011
add	4	100
subtract	5	101
jump	6	110
jump flag	7	111

例: $87 + 26$ を計算する

	番地	機械語		アセンブリ言語	
		二進	十六進		
0	00000	01000100	0x44	load	A
1	00001	10000101	0x85	add	B
2	00010	01100110	0x66	store	C
3	00011	00100000	0x20	stop	0
4	00100	01010111	0x57	A 87	
5	00101	00011010	0x1a	B 26	
6	00110	00000000	0x00	C 0	

アセンブリ言語 (assembly language):
機械語と一対一対応する符丁 (ニーモニック) で
プログラムを記述したもの

アセンブラ (assembler):
アセンブリ言語で記述されたプログラムを
機械語に直すプログラム

→ **CPU** のアーキテクチャによって
それぞれ異なる (互換性がない)