
 
 
 
 
 


論理回路の基本部品: 論理素子 (論理ゲート)

- NOT: 否定 : $\neg A$
- OR: 論理和 : $A \vee B$
- AND: 論理積 : $A \wedge B$
- XOR: 排他的論理和 :
 $A \oplus B = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$
- NOR: 論理和の否定 :
 $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$
- NAND: 論理積の否定 :
 $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

論理素子の MIL 記号

 

論理素子の真理値表

NOT		X
A	0	1
	1	0

	OR	B	
		0	1
A	0	0	1
	1	1	1

	AND	B	
		0	1
A	0	0	0
	1	0	1

	XOR	B	
		0	1
A	0	0	1
	1	1	0

	NOR	B	
		0	1
A	0	1	0
	1	0	0

	NAND	B	
		0	1
A	0	1	1
	1	1	0

論理回路の定式化

どんな論理回路も

これらの論理素子の組合せで表せるか？

→ “論理回路・論理素子が表すもの”
の定式化が必要

→ “**Boole 関数**”
(真理値 (の組) を値とする関数)

組合せ回路

入力 (の組) によって出力が決まる

n 入力 m 出力の回路は **Boole** 関数

$$f : X_f \longrightarrow \{0, 1\}^m$$

(ここに $X_f \subset \{0, 1\}^n$ は許される入力全体)
を定める

組合せ回路 :

Boole 関数の論理素子による実現

組合せ回路

NOT, OR, AND のみで、
全ての **Boole** 関数が実現できる

$$f(A_1, \dots, A_n) = (X_{11} \wedge \dots \wedge X_{1t_1}) \\ \vee \dots \\ \vee (X_{s1} \wedge \dots \wedge X_{st_s})$$

(各 X_{ij} は A_k または $\neg A_k$)

… 論理和標準形・選言標準形
(**disjunctive normal form, DNF**)

組合せ回路

双対的に、次の形でも書ける。

$$\begin{aligned} f(A_1, \dots, A_n) = & (X_{11} \vee \dots \vee X_{1t_1}) \\ & \wedge \dots \\ & \wedge (X_{s1} \vee \dots \vee X_{st_s}) \end{aligned}$$

(各 X_{ij} は A_k または $\neg A_k$)

… 論理積標準形・連言標準形
(**conjunctive normal form, CNF**)

組合せ回路


- NOT, OR, AND のみで、
 全ての **Boole** 関数が実現できる
- NOT があれば OR, AND は片方で良い
- OR, AND だけでは
 全ての **Boole** 関数は実現できない
- NOR または NAND 一種類だけで、
 全ての **Boole** 関数が実現できる

以下では、

NOT, OR, AND を用いた実現を考える

組合せ回路


例: XOR を NOT, OR, AND で表す

 

半加算器 (semi adder, SA)

入力: **A**, **B**: 各桁の値


出力: **X**: 上への繰上がり, **Y**: 当桁の値

 

 
問題:


全加算器 (**full adder, FA**) を、
NOT, OR, AND を用いて構成せよ。


- 入力: **A, B**: 各桁の値, **C**: 下からの繰上がり
- 出力: **X**: 上への繰上がり, **Y**: 当桁の値



解答例:

 

 

 

(再掲) 論理回路

- データ (bit 情報) の保持 → 順序回路
- 基本的な演算 → 組合せ回路

組合せ回路

入力 (の組) によって出力が決まる (演算回路)

n 入力 m 出力の回路は **Boole** 関数

$$f : X_f \longrightarrow \{0, 1\}^m$$

(ここに $X_f \subset \{0, 1\}^n$ は許される入力全体)

(再掲) 論理回路

- データ (bit 情報) の保持 → 順序回路
- 基本的な演算 → 組合せ回路

組合せ回路

入力 (の組) によって出力が決まる (演算回路)

n 入力 m 出力の回路は **Boole** 関数

$$f : X_f \longrightarrow \{0, 1\}^m$$

(ここに $X_f \subset \{0, 1\}^n$ は許される入力全体)

順序回路

- 内部状態を保持し、
- 入力と入力前の状態とによって、
- 出力と出力後の状態が決まる

許される内部状態: $Q_f \subset \{0, 1\}^B$

n 入力 m 出力の順序回路は **Boole** 関数

$$f : Q_f \times X_f \longrightarrow Q \times \{0, 1\}^m$$

(ここに $X_f \subset \{0, 1\}^n$ は許される入力全体)
を定める

順序回路

- 内部状態を保持し、
- 入力と入力前の状態とによって、
- 出力と出力後の状態が決まる

許される内部状態: $Q_f \subset \{0, 1\}^B$

n 入力 m 出力の順序回路は **Boole** 関数

$$f : Q_f \times X_f \longrightarrow Q \times \{0, 1\}^m$$

(ここに $X_f \subset \{0, 1\}^n$ は許される入力全体)
を定める

順序回路

内部状態を計算機内に如何に保持するか

- コンデンサに電荷を蓄える
- 複数の安定状態を持つ論理回路で実現
例: フリップフロップ


順序回路

内部状態を計算機内に如何に保持するか

- コンデンサに電荷を蓄える
- 複数の安定状態を持つ論理回路で実現
例: フリップフロップ


フリップフロップ (flip-flop)

原理図:

 


これに入出力端子を付ける

SR-フリップフロップ (Set-Reset)

 


SR-フリップフロップ (Set-Reset)

 $(S, R) = (1, 0) \longrightarrow (0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (0, 0)$




SR-フリップフロップ (Set-Reset)

 $(S, R) = (1, 0) \longrightarrow (0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (0, 0)$




SR-フリップフロップ (Set-Reset)

 $(S, R) = (1, 0) \longrightarrow (0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (0, 0)$



SR-フリップフロップ (Set-Reset)

 $(S, R) = (1, 0) \longrightarrow (0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (0, 0)$



SR-フリップフロップ (Set-Reset)

$(S, R) = (1, 1)$ は禁止入力


$(X_f = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0)\})$

S	R	Q	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	x

S	R	Q
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	x

入力が $(S, R) = (1, 1)$ とならない回路設計

→ $S = \bar{R}$ となるようにしてみる

 



→ 入力 D を保持・出力

これだと D をそのまま流しているのと同じ
→ 書込スイッチを付けよう

T : スイッチ入力


- $T = 0$: そのまま
- $T = 1$: D を取り込む

 

 


T	D	S	R	Q
0	0	0	0	Q
0	1	0	0	Q
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

T	D	S	R	Q
0	*	0	0	Q
1	*	D	\overline{D}	D

 

- Q からの出力により他の値を計算
- 他からの入力により D を計算

→ Q が D に影響を与えることにより、
状態が変わってしまう

 

- Q からの出力により他の値を計算
- 他からの入力により D を計算

→ Q が D に影響を与えることにより、
状態が変わってしまう

回路の他の部分と タイミングを合わせる必要あり

→ 出力を一旦せき止めて、
一段階づつ計算を進める

→ D-フリップフロップ・クロックパルス
の利用

回路の他の部分と

タイミングを合わせる必要あり

→ 出力を一旦せき止めて、
一段階ずつ計算を進める


→ D-フリップフロップ・クロックパルス
の利用

回路の他の部分と タイミングを合わせる必要あり

→ 出力を一旦せき止めて、
一段階ずつ計算を進める


→ **D-フリップフロップ・クロックパルス**
の利用

D-フリップフロップ (Double, Delay)

 

- $T = 1, \bar{T} = 0 \implies \mathbf{SR_1}$: 取込、 $\mathbf{SR_2}$: 保持
- $T = 0, \bar{T} = 1 \implies \mathbf{SR_1}$: 保持、 $\mathbf{SR_2}$: 取込

D-フリップフロップ (Double, Delay)

 


- $T = 1$: 入力 D を内部に取り込む
(出力 Q は変わらない)
- $T = 0$: 内部状態を Q に送り出す
(入力 D は受け付けない)

 例: (CC は適当な組合せ回路)

- $T = 1$: 入力 D を内部に取り込む
- $T = 0$: Q に出力 $\rightarrow CC$ の入力へ
 $\rightarrow CC$ での計算結果が D に到達
- $T = 1$: 新たな D を内部に取り込む

$\rightarrow T = 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ と変化する度に、
計算が一段階進む



一定の周期で $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ を繰り返す信号

(クロックパルス, **clock pulse**) を

水晶発振器などで発生させることにより、


回路全体での同期を取って、計算を進める。

クロックパルスの周波数

→ 計算機の動作の速さ
(動作 **clock** **Hz**)


(二進) カウンタ

 T が一周期変化する度に
内部状態が $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ と変化する。



四進カウンタ

 T が一周期変化する度に、内部状態が
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$ と変化する。



ここまでで、

計算機を構成する基本的な論理回路の

部品については紹介した。



どのような部品をどう組み合わせれば

計算機の機能を実現できるか

計算機が実現すべきこと

- データの保持・書込・読出 → 順序回路
- データの処理 (演算) → 組合せ回路
- (データの入出力)
- 実行の制御
 - ★ プログラムの読出
 - ★ 順次実行
 - ★ 条件分岐