

## 演習問題

(1)  $\pm 87, \pm 50, \pm 26$  を、  
8 bit の “2 の補数表示” で表せ。

(2) 上の表示を用いて、次を筆算で計算せよ。

- 9bit 目への繰上がりが発生するものは?
- 桁溢れが発生しているものは?

(1)  $(+87) + (+26)$       (2)  $(+87) + (-26)$

(3)  $(-87) + (+26)$       (4)  $(-87) + (-26)$

(5)  $(+87) + (+50)$       (6)  $(+87) + (-50)$

(7)  $(-87) + (+50)$       (8)  $(-87) + (-50)$

(3) 桁溢れの発生を判定するには?

## 前回の演習問題への注

- 9bit 目への繰上がり  $\neq$  桁溢れ
- 桁溢れせず  $\iff -2^7 \leq \text{計算結果} \leq 2^7 - 1$   
ではあるが、
  - ★ 演算結果を読み取ったら常にこの範囲
  - ★ 別途計算する訳にはいかない $\rightarrow$  どうやって判定するのか、という問題
- 桁溢れ判定を演算回路として実現するには、  
どの bit の情報を見れば良いか、  
まで具体的に考える必要がある

## 論理回路

- **組合せ回路** :  
入力 (の組) によって出力が決まる  
→ **演算**に用いる
  
- **順序回路** :  
内部状態を保持し、  
入力と入力前の状態とによって  
出力と出力後の状態とが決まる  
→ **データ (bit 情報) の保持**に用いる

## 論理回路の基本部品 : 論理素子 (論理ゲート)

- NOT: 否定 :  $\neg A$
- OR: 論理和 :  $A \vee B$
- AND: 論理積 :  $A \wedge B$
- XOR: 排他的論理和 :  
 $A \oplus B = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$
- NOR: 論理和の否定 :  
 $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$
- NAND: 論理積の否定 :  
 $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

## 論理素子の真理値表

NOT		X
A	0	1
	1	0

OR		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	1	1

AND		B	
		0	1
A	0	0	0
	1	0	1







XOR		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	1	0

NOR		B	
		0	1
A	0	1	0
	1	0	0

NAND		B	
		0	1
A	0	1	1
	1	1	0

## 論理素子の MIL 記号

論理素子を回路図で表現するのに用いる記号

      


## 論理素子の物理的な実現

- 電磁石 (リレー)
- 真空管
- 半導体素子 (トランジスタ・IC・LSI)
 
## トランジスタ (NPN 接合型) の仕組み

ベース (B) の電位を制御することで、  
エミッタ (E)-コレクタ (C) 間の電流が  
大きく変化する



- 情報の増幅
- 情報の伝達 (スイッチング)



## トランジスタ (NPN 接合型) の仕組み

- トランジスタ 1 つに適切に配線  
→ NOT ゲート
- トランジスタ 2 つを並列に接続  
→ OR ゲート
- トランジスタ 2 つを直列に接続  
→ AND ゲート

## 論理素子 (論理ゲート)

- NOT: 否定 :  $\neg A$
- OR: 論理和 :  $A \vee B$
- AND: 論理積 :  $A \wedge B$
- XOR: 排他的論理和 :  
 $A \oplus B = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$
- NOR: 論理和の否定 :  
 $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$
- NAND: 論理積の否定 :  
 $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

## 論理素子 (論理ゲート)

これらの論理素子を組み合わせ、  
基本的な演算を実現しよう


という訳だが、

実はこれらの論理素子の一部のみを用いて  
他の論理素子が表せる

## 論理素子

実はこれらの論理素子の一部のみを用いて  
他の論理素子が表せる

例：XORをNOT, OR, ANDで表す

 

## 論理素子

どんな論理回路も

これらの論理素子の組合せで表せるか？

→ “論理回路・論理素子が表すもの”  
の定式化が必要

→ “**Boole 関数**” (真理値 (の組) を値とする関数)

## 組合せ回路

入力 (の組) によって出力が決まる

$n$  入力  $m$  出力の回路は **Boole** 関数

$$f : X_f \longrightarrow \{0, 1\}^m$$

(ここに  $X_f \subset \{0, 1\}^n$  は許される入力全体)  
を定める

組合せ回路 : **Boole** 関数の論理素子による実現

## 組合せ回路

NOT, OR, AND のみで、

全ての **Boole** 関数可以实现できる

$$f(A_1, \dots, A_n) = (X_{11} \wedge \dots \wedge X_{1t_1})$$

$$\vee \dots$$

$$\vee (X_{s1} \wedge \dots \wedge X_{st_s})$$

(各  $X_{ij}$  は  $A_k$  または  $\neg A_k$ )

... 論理和標準形・選言標準形

(disjunctive normal form, DNF)

## 組合せ回路

双対的に、次の形でも書ける：

$$\begin{aligned} f(A_1, \dots, A_n) = & (X_{11} \vee \dots \vee X_{1t_1}) \\ & \wedge \dots \\ & \wedge (X_{s1} \vee \dots \vee X_{st_s}) \end{aligned}$$

(各  $X_{ij}$  は  $A_k$  または  $\neg A_k$ )

… 論理積標準形・連言標準形  
(conjunctive normal form, CNF)




## 組合せ回路

- NOT, OR, AND のみで、  
      **全ての Boole 関数**が実現できる
- NOT があれば OR, AND は片方で良い
- OR, AND だけでは  
      **全ての Boole 関数**は実現できない
- NOR または NAND 一種類だけで、  
      **全ての Boole 関数**が実現できる

以下では、NOT, OR, AND を用いた実現を考える

## 組合せ回路


例：XOR を NOT, OR, AND で表す

 

## 半加算器 (semi adder, SA)

入力 : **A, B**: 各桁の値

出力 : **X**: 上への繰上がり, **Y**: 当桁の値

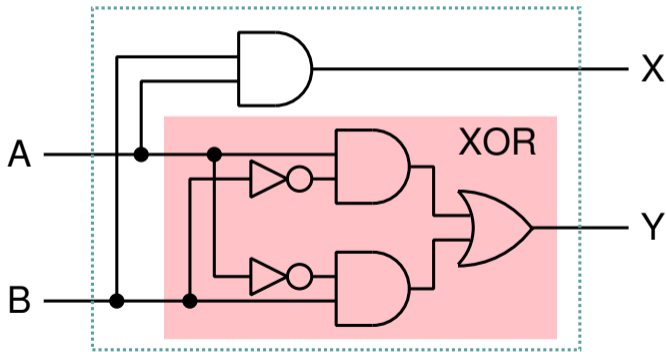

## 全加算器 (full adder, FA)

1桁の加算は半加算器で出来るが、

2桁以上の加算の場合は、

下の桁からの繰上がりにも対応した回路が必要


- 入力 : **A, B**: 各桁の値, **C**: 下からの繰上がり
- 出力 : **X**: 上への繰上がり, **Y**: 当桁の値

→ **全加算器 (full adder, FA)**
 
## 演習問題

全加算器 (full adder, FA) を、  
NOT, OR, AND を用いて構成せよ

- 入力 : **A, B**: 各桁の値, **C**: 下からの繰上がり
- 出力 : **X**: 上への繰上がり, **Y**: 当桁の値



## 演習問題

全加算器 (**full adder**) を部品として用いて、二進 4 桁の符号付き整数値 2 つの加算を行なう組合せ回路を構成せよ。但し、桁溢れの発生を判定し、桁溢れが生じた場合は **overflow flag** を立てよ。

- 入力 :  $A_1, A_2, A_3, A_4; B_1, B_2, B_3, B_4$   
          : 数値 ( $A_1, B_1$  は符号 bit)
- 出力 :  
 $X_1, X_2, X_3, X_4$  : 加算の結果 ( $X_1$  は符号 bit)  
 $Y$  : **overflow flag**  
          (桁溢れが発生したら 1、しなければ 0)

## (再掲) 論理回路

- データ (bit 情報) の保持 → 順序回路
- 基本的な演算 → 組合せ回路

## 組合せ回路

入力 (の組) によって出力が決まる (演算回路)

$n$  入力  $m$  出力の回路は **Boole** 関数

$$f : X_f \longrightarrow \{0, 1\}^m$$

(ここに  $X_f \subset \{0, 1\}^n$  は許される入力全体)

## 順序回路

- 内部状態を保持し、
- 入力と入力前の状態とによって、
- 出力と出力後の状態が決まる

許される内部状態:  $Q_f \subset \{0, 1\}^B$

$n$  入力  $m$  出力の順序回路は **Boole** 関数

$$f : Q_f \times X_f \longrightarrow Q_f \times \{0, 1\}^m$$

(ここに  $X_f \subset \{0, 1\}^n$  は許される入力全体)  
を定める



## 順序回路

内部状態を計算機内に如何に保持するか

- コンデンサに電荷を蓄える
- 複数の安定状態を持つ論理回路で実現  
例: フリップフロップ